





$$R_1 = 60\Omega$$

$$R_2 = 10\Omega$$

$$R_3 = 30\Omega$$

$$R_4 = 60\Omega$$

$$R_{ab} = ?$$