

$$R_1 = 70 \, \Omega$$


$$R_2 = 30 \, \Omega$$

$$R_3 = 40 \, \Omega$$

$$R_4 = 10 \, \Omega$$

$$E = 58 \, \text{V}$$

Trovare I_0 e V_0

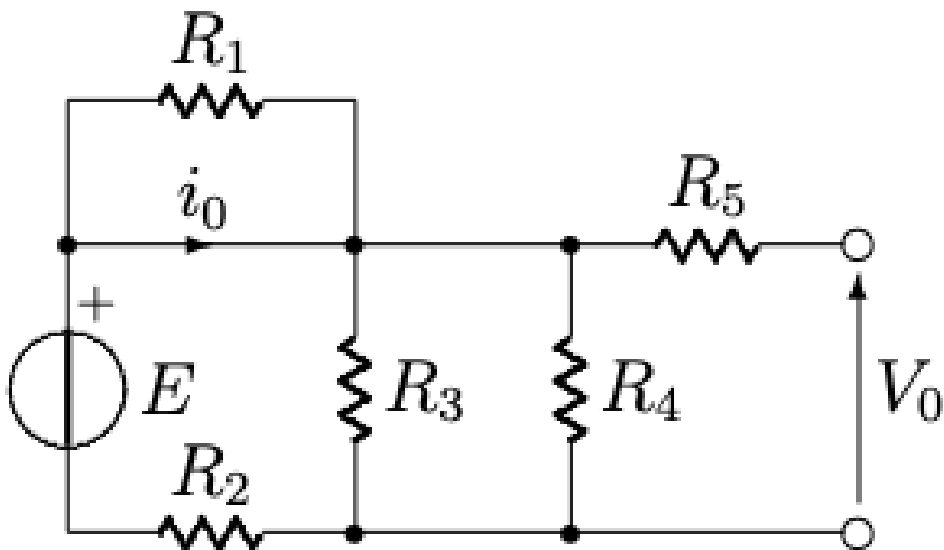

$$R_1 = 80 \, \Omega$$

$$R_2 = 20 \, \Omega$$

$$R_3 = 30 \, \Omega$$

$$R_4 = 60 \, \Omega$$

$$R_5 = 10 \, \Omega$$

$$E = 20 \, \text{V}$$

Trovare i_0 e V_0